

# Architecture des Ordinateurs

Mounir T. El Araki

[mounir.elarakitantaoui@uic.ac.ma](mailto:mounir.elarakitantaoui@uic.ac.ma)

CPI 1

# Plan du cours

---

- ▶ Historique
- ▶ Présentation de l'architecture des ordinateurs
- ▶ Représentation interne des informations
- ▶ Encodage/décodage de l'information
- ▶ **Circuits logiques**
- ▶ Mémoires
- ▶ Unité centrale de traitement

# Objectif

---

- ▶ Maîtriser les bases de l'algèbre booléenne.
- ▶ Synthétiser et analyser un circuit combinatoire .
- ▶ Connaître les circuits logiques les plus importants.
- ▶ Comprendre les principes des circuits séquentiels et des bascules.

# Circuit logique


---

- ▶ Les circuits des machines électroniques modernes ont 2 états d'équilibre 0 et 1 (i.e., 2 niveaux de tension) ) signal logique
- ▶ Une variable binaire est une variable qui ne peut prendre que deux états.
- ▶ **Circuit logique**
  - ▶ Représentation d'un circuit électronique. Exécute des opérations sur des variables logiques, transporte et traite des signaux logiques.
- ▶ **Circuit combinatoire**
  - ▶ circuit idéalisé
  - ▶ pas de prise en compte du temps de propagation des signaux
  - ▶ signaux de sortie ne dépendent que des signaux en entrée
- ▶ **Circuit séquentiel**
  - ▶ tiens compte du temps de propagation
  - ▶ mémoire
  - ▶ signaux de sortie dépendent également des signaux en entrée antérieurs
 
# Algèbre de Boole

---

- ▶ Mathématicien britannique (1815-1864). Un des promoteurs de la logique mathématiques contemporaine
- ▶ George Boole a défini une algèbre qui s'applique a des fonctions logiques de variables logiques (variables booléennes).
  - ▶ Toute fonction logique peut être réalisée à partir de fonctions logiques de base.
  - ▶ Les opérations arithmétiques peuvent être réalisées à l'aide d'opérations logiques de base.
- ▶ Shannon découvrit que l'algèbre des classes de Boole était un outil puissant, qui permettait d'analyser et de représenter les circuits complexes, basés sur un fonctionnement à deux états.



# Algèbre de Boole

---

## ▶ **Fonction logique**

- ▶ Fonction définie par une table de vérité (i.e., tableau de correspondance entre les états d'entrée et les états de sortie)
- ▶ Toutes les combinaisons possibles des variables d'entrées.
- ▶ Représentée sous forme de diagramme ou d'expressions algébrique.
- ▶ Trois operateurs de base : **NON, ET, OU**

## ▶ **Table de vérité**

- ▶ La table de vérité d'une fonction de  $n$  variables a autant de ligne que d'états d'entrée, soit  $2^n$ . Comme pour chacun de ces états d'entrées, on peut avoir deux valeurs de sorties (0 et 1), cela nous donne  $2^{2^{\text{pui}(n)}}$  fonctions possibles a  $n$  variables.
- ▶ pour 1 variable, 4 fonctions pour 2 variables, 16 fonctions
- ▶ pour 3 variables, 256 fonctions pour 4 variables, 65536 fonctions

# Fonctions d'une variable

---

Entrée a	$Z_0$	$Z_1$	$Z_2$	$Z_3$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$Z_0 = 0$  constante

$Z_1 = a$  constante

$Z_2 = \bar{a}$  constante

$Z_3 = 1$  constante

## ▶ Operateur NON

- ▶ La seule fonction logique a une variable non triviale est la fonction de complémentation ( $Z_2$ ) réalisée par l'opérateur logique NON (ou inverseur)

## Table de vérité

Entrée a	NON $\bar{a}$
0	1
1	0

# Fonctions à 2 variables

---

- ▶ Il existe 16 fonctions logiques à 2 variables. Les deux non triviales les plus importantes sont les fonctions de produit logique (intersection) et somme logique (réunion) réalisées par les opérateurs **ET** et **OU**, notés respectivement **a.b** et **a + b**.

Entrée		ET
a	b	a.b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Entrée		OU
a	b	a+b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



# Fonctions à 2 variables

---

Entrée		NOR
a	b	$\overline{a + b}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Entrée		NAND
a	b	$\overline{a \cdot b}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Entrée		XOR
a	b	$a \text{ xor } b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Fonctions à 2 variables

---

▶ Il y a 16 fonctions possibles de deux variables a,b

▶	00	01	10	11	ab	
▶	0	0	0	0	$F_0 = 0$	Constante 0
▶	0	0	0	1	$F_1 = a.b$	Fonction ET
▶	0	0	1	0	$F_2 = a.\bar{b}$	
▶	0	0	1	1	$F_3 = a$	
▶	0	1	0	0	$F_4 = \bar{a}.b$	
▶	0	1	0	1	$F_5 = b$	
▶	0	1	1	0	$F_6 = \bar{a} \oplus b$	Fonction XOR
▶	0	1	1	1	$F_7 = a+b$	Fonction OU



# Relations particulières

Représentation électrique	Equation	Représentation électrique	Equation
	$a + 0 = a$		$a + a = a$
	$a \cdot 0 = 0$		$a \cdot a = a$
	$a + 1 = 1$		$a + \bar{a} = 1$
	$a \cdot 1 = a$		$a \cdot \bar{a} = 0$



# Opérateurs complets

---




- ▶ En pratique, [ET, OU , NON] permet bien d'exprimer tous les operateurs, mais il n'est pas minimal.
  - ▶ On peut réaliser la fonction ET avec des OU et des NON et la fonction OU avec des ET et des NON.
- ▶ Deux autres operateurs important du point de vue théorique dans l'algèbre de Boole :
  - ▶ les operateurs NAND (non et) et NOR (non ou).
  - ▶ Ces fonctions forment un ensemble complet ou minimal, c'est a dire qu'ils peuvent exprimer tous les operateurs.

# Symboles des opérateurs logiques

---

  

...

   

# Construire la table de vérité

---

►  $f(a,b,c) = a + \overline{b.c}$

a	b	c	$\overline{b.c}$	f(a,b,c)
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

# Théorème fondamentaux de l'algèbre de Boole

---

## ▶ Théorème des constantes

- ▶  $a + 0 = a$  et  $a.0 = 0$
- ▶  $a + 1 = 1$  et  $a.1 = a$

## ▶ Idempotence

- ▶  $a + a = a$
- ▶  $a.a = a$

## ▶ Complémentation

- ▶  $a + \overline{a} = 1$
- ▶  $a.\overline{a} = 0$

## ▶ Commutativité

- ▶  $a + b = b + a$
- ▶  $a.b = b.a$

## ▶ Distributivité

- ▶  $a + (bc) = (a + b)(a + c)$
- ▶  $a(b + c) = (ab) + (ac)$

## ▶ Associativité

- ▶  $a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c$
- ▶  $a(bc) = (ab)c = abc$

# Théorème fondamentaux de l'algèbre de Boole

---

## ▶ Théorème de De Morgan

▶  $\overline{ab} = \overline{a} + \overline{b}$

▶  $\overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$

## ▶ Autres relations

▶  $\overline{\overline{a}} = a$


▶  $a + (ab) = a$

▶  $a + (\overline{a}b) = a + b$

▶  $a(a + b) = a$

▶  $(a + b)(a + b) = a + b$

Absorptions

 




# Propriétés du XOR

---

- ▶  $a \oplus b = \overline{a}b + a\overline{b}$
- ▶  $\overline{a \oplus b} = ab + \overline{a} \overline{b}$
- ▶  $a \oplus 0 = a$
- ▶  $a \oplus a = 0$
- ▶  $a \oplus 1 = \overline{a}$
- ▶  $a \oplus \overline{a} = 1$
- ▶  $a \oplus b = b \oplus a$
- ▶  $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
 
# Exemple l'opérateur XOR

- ▶ On veut exprimer la fonction XOR (ou exclusif) en n'utilisant que les fonctions ET, OU , NON :
- ▶ avec la méthode des minterms : (prochain slide)
  - ▶  $a \oplus b = \bar{a}b + a\bar{b}$
- ▶ avec la méthode des maxterms : (prochain slide)
  - ▶  $a \oplus b = (a + b)(\bar{a} + \bar{b})$



entrées		XOR
a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Méthode des minterms et des maxterms

---

- ▶ A l'aide des théorèmes précédents, il est possible d'exprimer toute fonction logique à l'aide des opérateurs NON, ET, OU.
- ▶ **Méthodes des minterms (i.e., somme logique des produits logiques)**
  - ▶ La fonction peut être exprimée comme étant la **somme logique** des **minterms** correspondant à chaque sortie valant 1 dans la table de vérité. Chaque variable d'entrée est prise telle quelle si elle a la valeur 1, sinon elle est remplacée par son complément.
- ▶ **Méthodes des maxterms (i.e., produit logique des sommes logiques)**
  - ▶ La fonction peut être exprimée comme étant le **produit logique** des **maxterms** correspondant à chaque sortie valant 0 dans la table de vérité. Chaque variable d'entrée est prise telle quelle si elle a la valeur 0, sinon elle est remplacée par son complément.
- ▶ L'expression algébrique obtenue est dite forme normale (ou canonique).

# Exemple des minterms

---

- ▶ minterm = produit logique de toutes les variables d'entrées correspondant a une sortie a 1.

a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$f(a, b, c) = \bar{a}bc + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c}$$

# Exemple des maxterms

---

- ▶ maxterm = somme logique de toutes les variables d'entrées correspondant a une sortie a 0.

a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$f(a, b, c) = (a + b + c)(a + \bar{b} + c) \\ (\bar{a} + b + \bar{c})(\bar{a} + \bar{b} + c)(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$$

# Simplification de fonction logique: méthode algébrique

---

- ▶ On utilise les théorèmes de l'algèbre de Boole vu précédemment pour simplifier l'expression algébrique.
- ▶ Exemple utilisant la distributivité et la complémentation
- ▶  $f(a, b, c) = abc + ab\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}\bar{c}$   
 $= ab(c + \bar{c}) + \bar{a}b(c + \bar{c}) + \bar{a}\bar{b}c$   
 $= ab + \bar{a}b + \bar{a}\bar{b}c$   
 $= a(b + \bar{b}) + \bar{a}\bar{b}c$   
 $= a + \bar{a}\bar{b}c$   
 $= (a + \bar{a})(a + \bar{b})(a + c)$   
 $= a + \bar{b}c$

# Simplification de fonction logique : Table de Karnaugh

---

- ▶ Basée sur l'inspection visuelle de tables judicieusement construites (table de vérité a 2 dimensions).
  - ▶ On attribue la valeur 1 aux cases correspondantes aux états d'entrée ou la fonction est vraie, sinon on attribue 0.
  - ▶ Regroupement par blocs rectangulaires de 2, 4 ou 8,  $2^n$  variables, des cases a 1 adjacentes.
    - ▶ Attention la table se referme sur elle-même.
    - ▶ Une case a 1 peut appartenir a plusieurs blocs.
    - ▶ Blocs les plus gros possibles (on utilise un bloc une seule fois).
  - ▶ Pour chaque bloc :
    - ▶ Si une variable prend comme valeur 0 et 1, on ne la prend pas en compte.
    - ▶ On garde les variables dont la valeur ne varie pas.
    - ▶ Operateur = ET.
  - ▶ **OU** de tous les termes de tous les blocs. (on somme tous les termes des blocs)

# Table de Karnaugh à 2 variables

► Table de vérité :

- Expression algébrique canonique (minterms) :
- $f(a, b) = \bar{a}b + a\bar{b} + ab$

a	b	f(a,b)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

b \ a	0	1
0	0	1
1	1	1

$$f(a, b) = a + b$$



# Table de Karnaugh à 3 variables

## ► Table de vérité :

- Expression algébrique canonique (minterms) :
- $f(a, b, c) = \overline{a}bc + a\overline{b}c + a\overline{b}\overline{c} + abc$

a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

c \ ab	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	1	1

$$f(a, b, c) = a + \overline{b}c$$


# Table de Karnaugh à 4 variables

- ▶ Table de vérité :
- ▶ Expression algébrique canonique (minterms) :
  - ▶  $f(a; b; c; d) = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}bcd + \bar{a}bcd + \bar{a}bcd + \bar{a}bcd$


cd \ ab	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	1	0	0	1

$$f(a, b) = \bar{a}\bar{b} + \bar{b}\bar{d} + b\bar{c}d$$

# Autres exemples

 

$$\bar{C} + AB$$

 

$$A\bar{B} + CD + \bar{B}D$$

# Synthèse d'un circuit combinatoire

---

## Méthode de synthèse

- ▶ A partir d'une fonction logique, déterminer un circuit logique réalisant cette fonction et obtenir le meilleur (i.e., le plus simple en nombre de portes, de connexions) :
  1. construire la table de vérité de la fonction logique ;
  2. dériver une expression algébrique (par exemple par la méthode des minterms) ;
  3. simplifier cette expression (méthode algébrique ou tables de Karnaugh) ;
  4. réaliser la fonction logique à l'aide d'opérateurs divers (NON, ET, OU, XOR, NAND, NOR, etc.) pour obtenir un logigramme.

# Analyse d'un circuit combinatoire

---


- ▶ L'analyse est l'opération inverse de la synthèse.

## Méthode de d'analyse

- ▶ Retrouver la fonction d'un circuit dont on connaît uniquement le logigramme :
  1. En procédant des entrées vers les sorties, donner, pour chaque operateur l'expression de sa sortie en fonction de ses entrées, jusqu'à obtention d'une expression pour chaque fonction réalisée par le circuit ;
  2. Donner la table de vérité correspondante ;
  3. En déduire le rôle du circuit.

# Exemple d'analyse

---

 

$$f(a, b, c) = (a + b)(a + \bar{c})$$

# Circuits logiques les plus importants


---

- ▶ Demi-additionneur (addition sans gestion de la retenue) et additionneur complet (addition avec gestion de la retenue) ;
- ▶ Multiplexeur (plusieurs signaux en entrées, 1 seule sortie) et démultiplexeur (un seul signal en entrée et plusieurs sorties) ;
- ▶ Décodeur, codeur et transcodeur (e.g., conversion de base).

# Synthèse d'un demi additionneur

- ▶ Circuit logique capable de faire la somme de 2 nombres binaires mais qui ne tient pas compte de la retenue éventuelle provenant d'une opération précédente.


a	b	Sortie S	Retenue R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

Expression algébrique canonique (minterms) :

$$S = \overline{a}b + a\overline{b} = a \oplus b$$

$$R = ab$$

 



# Synthèse d'un étage additionneur

- ▶ Circuit logique capable de faire la somme de 2 nombres binaires et d'une retenue provenant d'une opération précédente.

a	b	R0	Sortie S	R1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


Expression algébrique canonique (minterms) :

$$\begin{aligned} S &= \bar{a}\bar{b}R_0 + \bar{a}b\bar{R}_0 + a\bar{b}R_0 + abR_0 \\ &= R_0(\bar{a}\bar{b} + ab) + \bar{R}_0(\bar{a}b + a\bar{b}) \\ &= R_0(a \oplus b) + \bar{R}_0(a \oplus b) \\ &= R_0 \oplus (a \oplus b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_1 &= \bar{a}bR_0 + a\bar{b}R_0 + ab\bar{R}_0 + abR_0 \\ &= R_0(\bar{a}b + a\bar{b}) + ab(R_0 + \bar{R}_0) \\ &= R_0(a \oplus b) + ab \end{aligned}$$


# Logigramme d'un étage additionneur

---

 
 
# Additionneur binaire complet



- ▶ L'étage d'additionneur est composé de 2 demi-additionneurs et d'un OU. Il fait la somme de 2 bits en tenant compte d'une éventuelle retenue.



- ▶ L'additionneur complet est obtenu en utilisant en parallèle plusieurs étages additionneurs (il faut autant d'étages que de bits composants les nombre binaires à additionner).
  
# Démultiplexeur


- ▶ 1 entrée, n variables,  $2^n$  sorties
- ▶ Une des sorties prend la valeur de l'entrée (K) selon la valeur des n variables : la variable K est aiguillée sur l'une des 4 sorties.
- ▶ Utile pour choisir la source d'un signal



# Multiplexeur

---



## ► Multiplexeur 2 bits ou 2 vers 1

 

$$z = \bar{S}.a + S.b$$
  
# multiplexeur

- ▶  $2^n$  entrées, n variables, 1 sortie
- ▶ La sortie (K) prend la valeur d'une des entrées selon la valeur des n variables : une des 4 entrées est aiguillée sur la sortie K.
- ▶ Utile pour choisir la source d'un signal




# Application de multiplexeurs

---

- ▶ Fonction universelle (i.e., un multiplexeur a n variables peut réaliser les  $2^{2^{\text{puis}(n)}}$  fonctions logiques a n variables ;
- ▶ Multiplexage (i.e., concentrer plusieurs lignes en une seule ou faire l'opération inverse) ;
- ▶ Codage, décodage, transcodage.
 
# Décodeur

- ▶ Fait correspondre a un code en entrée (sur n lignes) une seule sortie active (i.e., a 1) parmi les  $2^n$  sorties possibles.




- ▶ Le décodeur peut être utilisé pour convertir un nombre binaire en nombre décimal ou pour adresser une mémoire.




# Décodeur

---

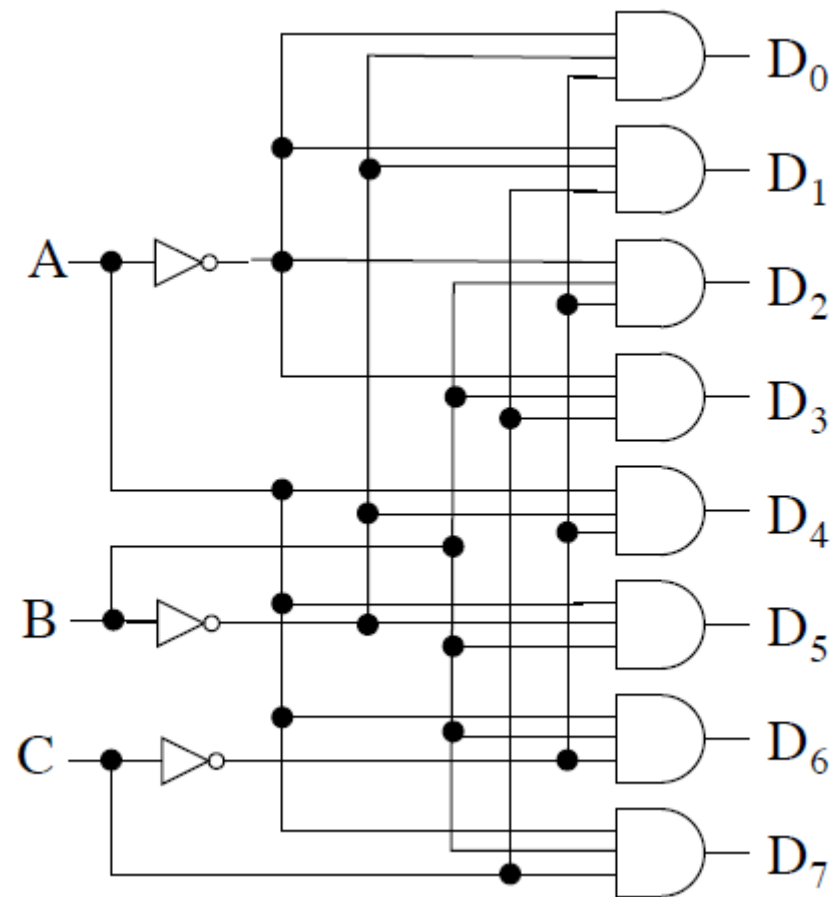
 
# Codeur

- ▶ Fait correspondre a une entrée active, parmi les  $2^n$  entrées, un code sur n lignes en sortie.



- ▶ Un transcodeur fait correspondre une entrée sur n lignes correspondant a un certain codage, une sortie sur m lignes correspondant a un autre codage.